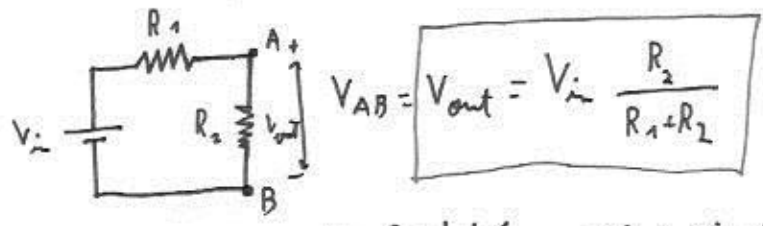


ESTRUCTURAS ÚTILES


DIVISOR DE TENSION



$$V_{AB} = V_{out} = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

¡IMPORTANTÍSIMO! → No sale intensidad (como si, p.ej., se conecta un cable sólo a B)

Derivación:

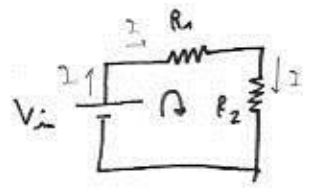


$$\sum R_1 + \sum R_2 - V_i = 0$$

$$I = V_i \cdot \frac{1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{out} = I R_2 = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{C.G.D.}$$

APARECE EN TRANSISTORES

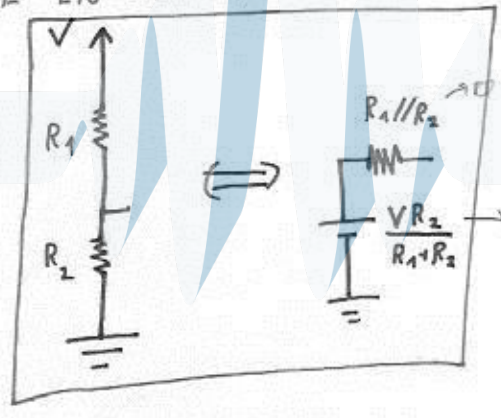


Zimatek

→ R_1 // R_2 (en V=0, carga abierta)

→ Divisor de tensión (si no sale corriente a la carga)

Derivación:

Es equivalente Thevenin

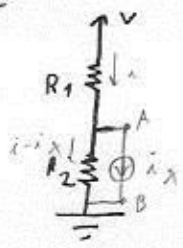

$$V_{AB} = V_{TH} + i_x R_{TH}$$

$$V = i R_1 + (i - i_x) R_2$$

$$i (R_1 + R_2) = V + i_x R_2$$

$$i = V \cdot \frac{1}{R_1 + R_2} + i_x \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{AB} = i R_2 - i_x R_2 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2} + i_x \frac{R_2^2}{R_1 + R_2} - i_x R_2 =$$

$$= V \frac{R_1}{R_1 + R_2} + i_x \left(\frac{R_2^2}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 R_1 + R_2^2}{R_1 + R_2} \right) = V \frac{R_1}{R_1 + R_2} + i_x \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

→ $R_1 // R_2 = R_{TH}$